
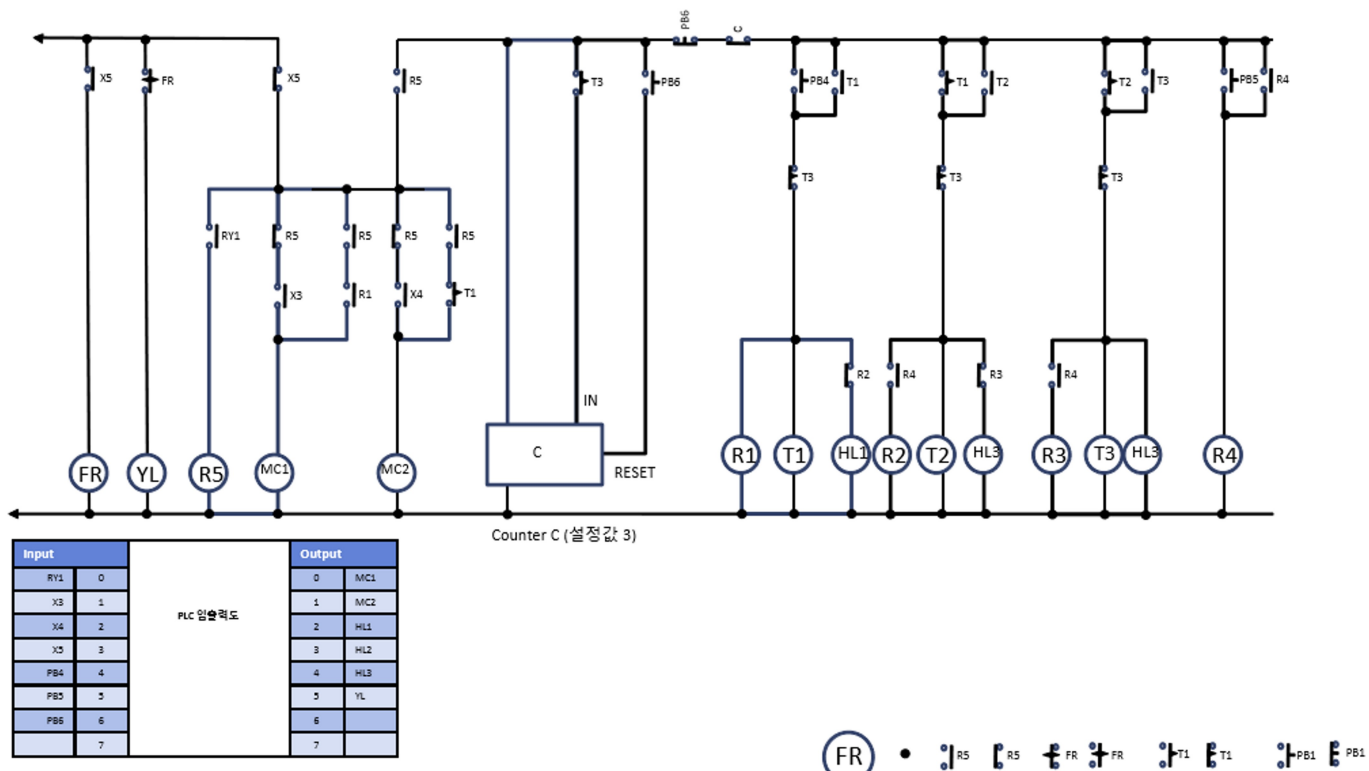


#8-1기출문제 61회(2017상 작성)


61회 1일차

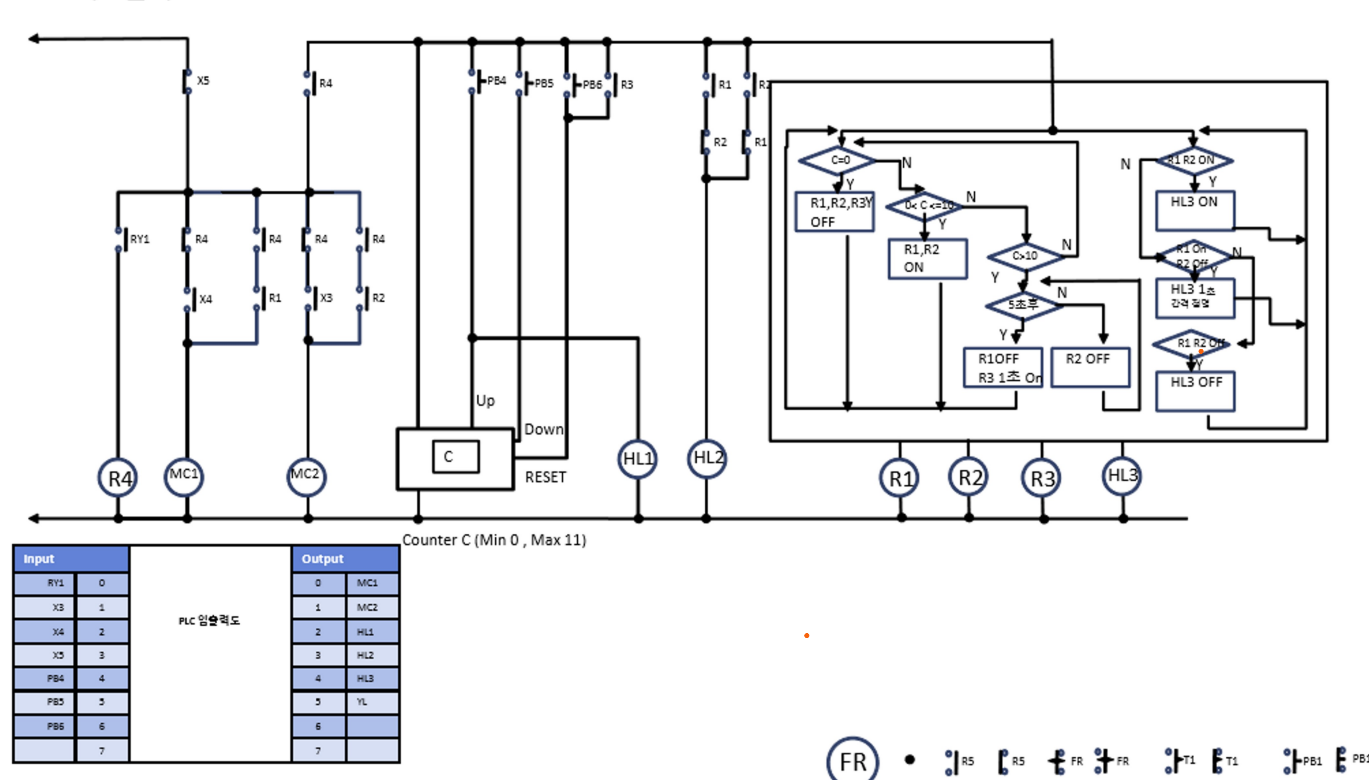

61회 2일차




61회 3일차

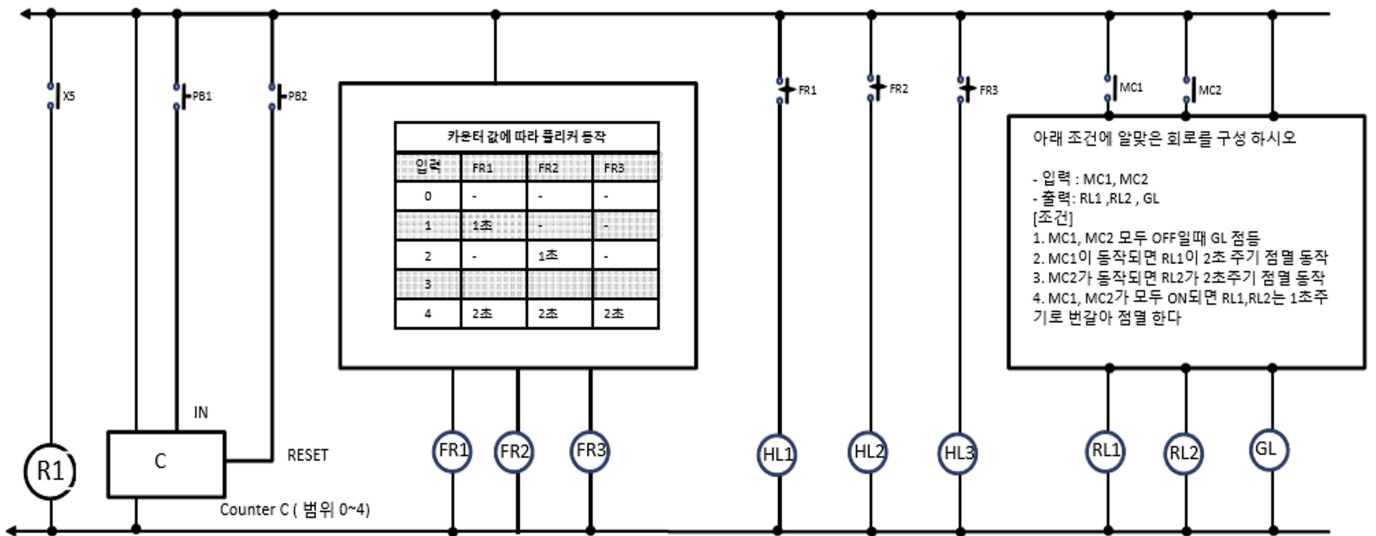

Input		Output
MC1	0	0 RL1
MC2	1	1 RL2
X3	2	2 GL
PB1	3	3 HL1
PB2	4	4 HL2
	5	5 HL3
	6	6
	7	7

(FR) • R5 R5 FR FR T1 T1 PB1 PB1


61회 4일차

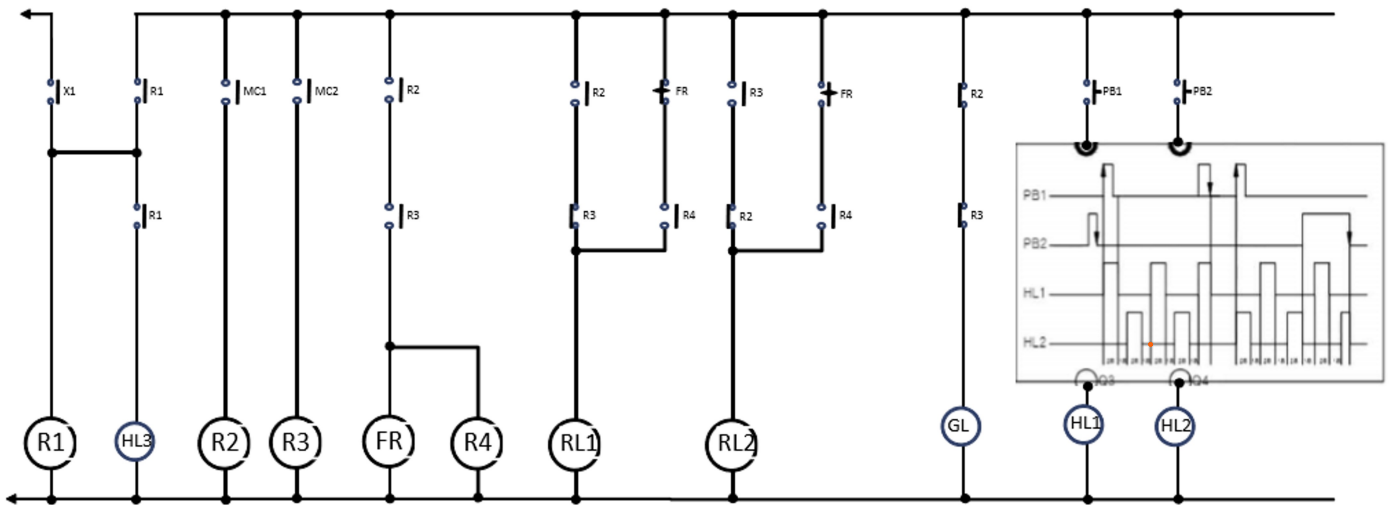

Input		Output
MC1	0	0 RL1
MC2	1	1 RL2
X1	2	2 GL
PB1	3	3 HL1
PB2	4	4 HL2
	5	5 HL3
	6	6
	7	7

(FR) • R5 R5 FR FR T1 T1 PB1 PB1

61회 5일차

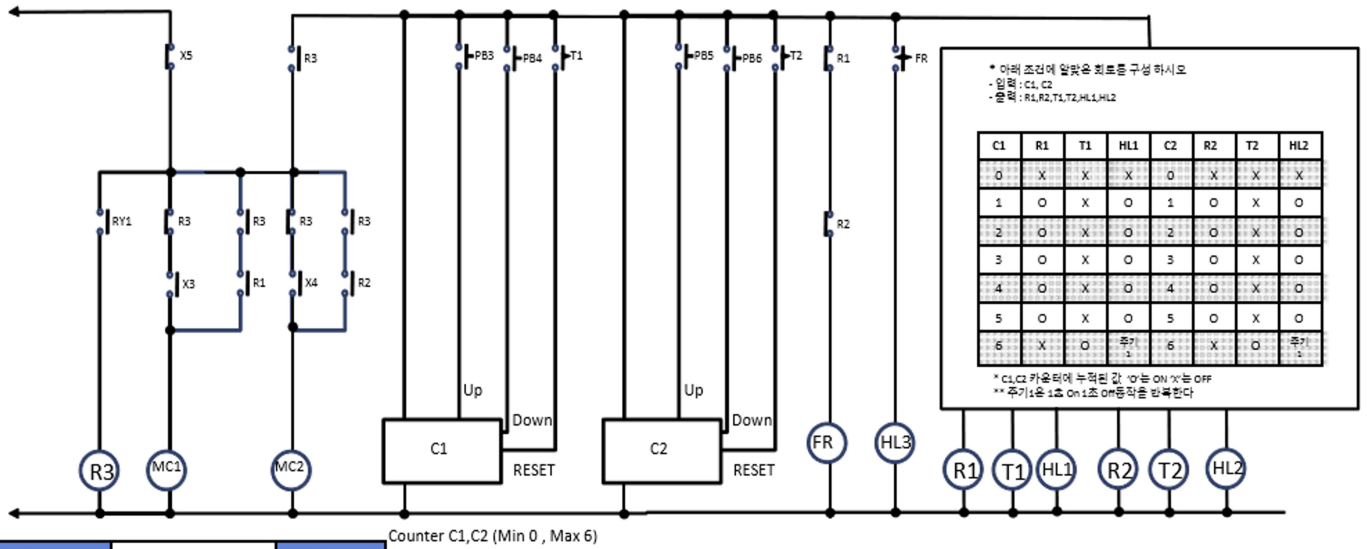

Input		Output
RY1	0	0 MC1
X3	1	1 MC2
X4	2	2 HL1
X5	3	3 HL2
PB3	4	4 HL3
PB4	5	5
PB5	6	6
PB6	7	7

PLC 입출력도

Counter C1, C2 (Min 0 , Max 6)

