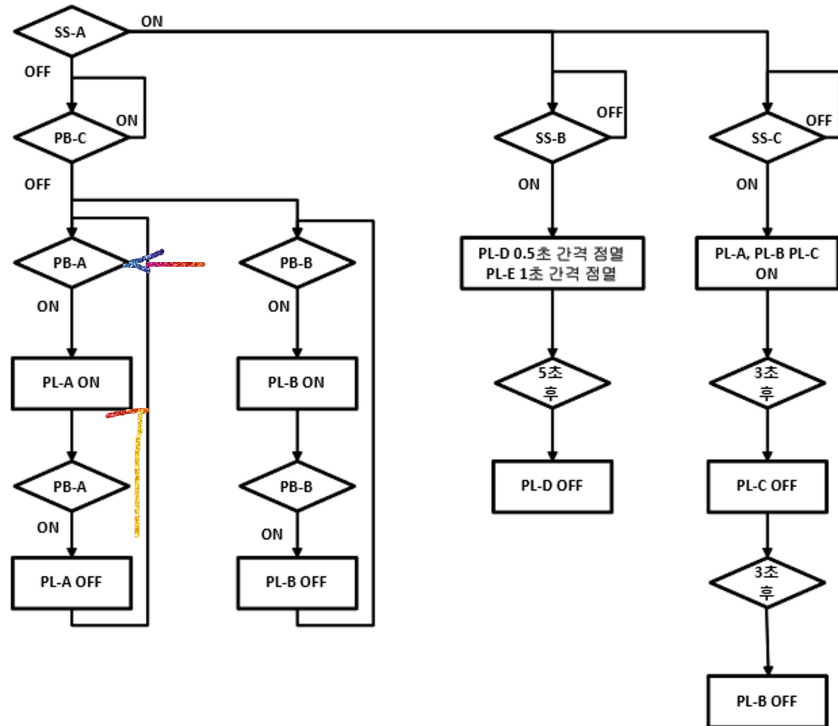


#8-3 기출문제 64회(2018하 작성)


64회 1회차

Input		PLC 입출력도	Output	
PB-A	0		0	PL-A
PB-B	1		1	PL-B
PB-C	2		2	PL-C
SS-A	3		3	PL-D
SS-B	4		4	PL-E
SS-C	5		5	
	6		6	
	7		7	



64회 2회차

Input		PLC 입출력도	Output	
PB-A	0		0	PL-A
PB-B	1		1	PL-B
PB-C	2		2	PL-C
SS-A	3		3	PL-D
SS-B	4		4	PL-E
SS-C	5		5	
	6		6	
	7		7	

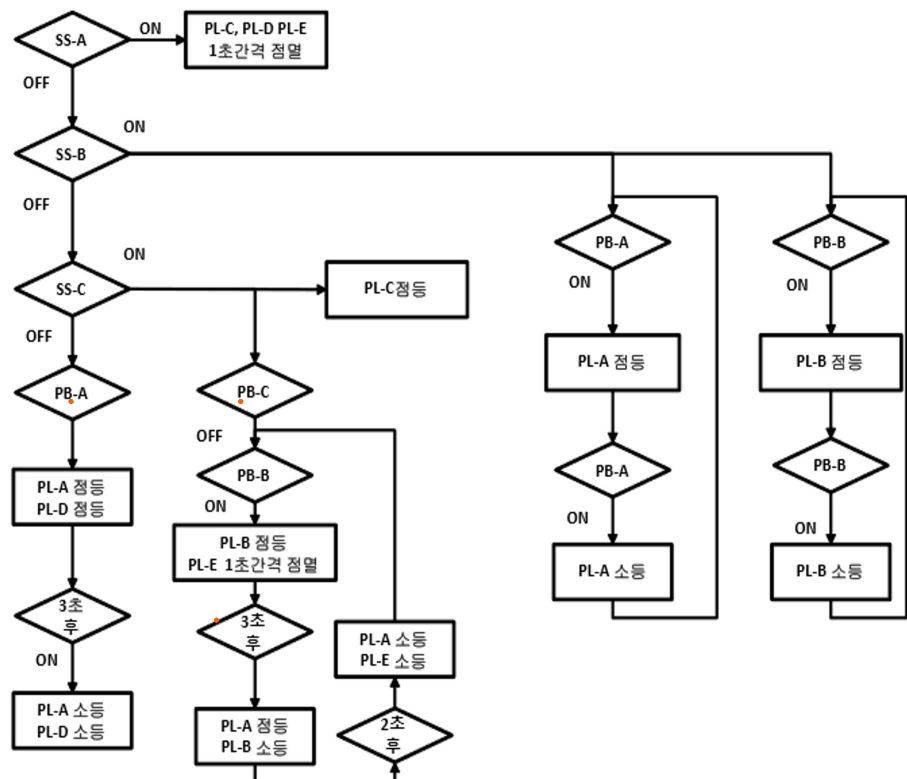

64회 3회차

Input		PLC 입출력도	Output	
PB-A	0		0	PL-A
PB-B	1		1	PL-B
PB-C	2		2	PL-C
SS-A	3		3	PL-D
SS-B	4		4	PL-E
SS-C	5		5	
	6		6	
	7		7	

